

COMPUTER ORGANIZATION

HW4

161044063

ZAFER ALTAY



1-) Components

Bu ödev için hazırladığım ve testlerini yaptığım tüm componentler:

- One Bit 4x1 Mux
- Thirty Two Bit 4x1 Mux
- One Bit Alu
- One Bit Alu MostSignificantBit
- Thirty Two Bit Alu
- Sign Extend
- One Bit 2x1 Mux
- Five Bit 2x1 Mux
- Sixteen Bit 2x1 Mux
- Thirty Two Bit 2x1 Mux
- Zero Extend
- One Bit Full Adder
- ThirtyTwo Bit Full Adder
- Restrict 32 to 18
- One Bit Comparator
- Thirty Two Bit Comparator
- Selector
- JumpBox
- Rtype Jr
- For Lui 16 to 32
- Control Unit
- Alu Control
- Registers
- Data Memory
- Instruction Memory
- Program counter

2-)Test Bench Result

1-) One Bit 4x1 Mux

```
# Select Bits: 00 and Result: 1
# Select Bits: 01 and Result: 1
# Select Bits: 10 and Result: 1
# Select Bits: 11 and Result: 1
# Select Bits: 10 and Result: 0
```

2-) Thirty Two Bit 4x1 Mux

```
# Select Bits: 00 and Result: Result: 11111111111110000000000000000000
# Select Bits: 01 and Result: Result: 00000000000000000000000000000001
# Select Bits: 10 and Result: Result: 00000000000000000000000000000010
# Select Bits: 11 and Result: Result: 00000000000000000000000000000011
```

3-) One Bit ALU

```
# OPCODE: 000 Input A: 0 InputB: 0 Result: 0, Cout:0
# OPCODE: 000 Input A: 1 InputB: 0 Result: 0, Cout:0
# OPCODE: 000 Input A: 0 InputB: 1 Result: 0, Cout:0
# OPCODE: 000 Input A: 1 InputB: 1 Result: 1, Cout:1
# OPCODE: 001 Input A: 0 InputB: 0 Result: 0, Cout:0
# OPCODE: 001 Input A: 1 InputB: 0 Result: 1, Cout:0
# OPCODE: 001 Input A: 0 InputB: 1 Result: 1, Cout:0
# OPCODE: 001 Input A: 1 InputB: 1 Result: 1, Cout:1
# OPCODE: 010 Input A: 0 InputB: 0 Result: 0, Cout:0
# OPCODE: 010 Input A: 1 InputB: 0 Result: 1, Cout:0
# OPCODE: 010 Input A: 0 InputB: 1 Result: 1, Cout:0
# OPCODE: 010 Input A: 1 InputB: 1 Result: 0, Cout:1
# OPCODE: 110 Input A: 0 InputB: 0 Result: 0, Cout:1
# OPCODE: 110 Input A: 1 InputB: 0 Result: 1, Cout:1
# OPCODE: 110 Input A: 0 InputB: 1 Result: 1, Cout:0
# OPCODE: 110 Input A: 1 InputB: 1 Result: 0, Cout:1
# OPCODE: 111 Input A: 0 InputB: 0 Result: 0, Cout:1
# OPCODE: 111 Input A: 1 InputB: 0 Result: 1, Cout:1
# OPCODE: 111 Input A: 0 InputB: 1 Result: 1, Cout:0
# OPCODE: 111 Input A: 1 InputB: 1 Result: 0, Cout:1
```

4-) ThirtyTwo Bit ALU

```
# OPCODE: 000
# A: 11111111111111110000000000000000
# B: 00000000000000001111111111111111
# Result: 00000000000000000000000000000000, Zero: 1
# OPCODE: 001
# A: 11111111111111110000000000000000
# B: 00000000000000001111111111111111
# Result: 11111111111111111111111111111111, Zero: 0
# OPCODE: 010
# A: 11111111111111110000000000000000
# B: 00000000000000001111111111111111
# Result: 11111111111111111111111111111111, Zero: 0
# OPCODE: 110
# A: 00000000000000001111111111111111
# B: 00000000000000001111111111111111
# Result: 00000000000000000000000000000000, Zero: 1
# OPCODE: 111
# A: 00000000000000001111111111111111
# B: 00001111000011111111000011110000
# Result: 00001111000011110000111100001111, Zero: 0
```

5-) Sign Extender

```
# Input Bits: 0111101110010101 and Result: 0000000000000000111101110010101
# Input Bits: 1111101110010101 and Result: 1111111111111111111101110010101
```

6-) Zero Extender

```
# Input Bits: 0111101110010101 and Result: 0000000000000000111101110010101
# Input Bits: 1111101110010101 and Result: 0000000000000000111101110010101
```

7-) One Bit 2x1 Mux

```
Select Bits: 0 and Result: 0
Select Bits: 1 and Result: 1
Select Bits: 0 and Result: 1
Select Bits: 1 and Result: 0
```

8-) Five Bit 2x1 Mux

```
Select Bits: 0 and Result:  Result: 00001
Select Bits: 1 and Result:  Result: 11110
```

9-) Sixteen Bit 2x1 Mux

```
Select Bits: 0 and Result: 0000000000000000
Select Bits: 1 and Result: 1111111111111111
Select Bits: 0 and Result: 1111111111111111
Select Bits: 1 and Result: 0000000000000000
```

10-) ThirtyTwo Bit 2x1 Mux

```
# Select Bits: 0 and Result:  Result: 00001111000011110000111100001111
# Select Bits: 1 and Result:  Result: 11110000111100001111000011110000
```

11-) Restrict 32 to 18

```
Output Bits: 0111111111111111 and A*inputBits: 10100010101110111111111111111111
Output Bits: 100001000010001000 and A*inputBits: 000000000000000100001000010001000
```

11-) Selector

```
# Rtype : 0,Gt : 0,eq 0,lt 0,sell: 0,sel0: 0
#
# Rtype : 1,Gt : 1,eq 0,lt 0,sell: 1,sel0: 1
#
# Rtype : 1,Gt : 0,eq 1,lt 0,sell: 0,sel0: 1
#
# Rtype : 1,Gt : 0,eq 0,lt 1,sell: 1,sel0: 0
#
```

12-) Control Unit

```
# opcope : 100011,RegDest: 1,SignExtend: 1,Brn: 0, Bne: 0, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 1, MentoReg :1,AluOp1: 0, AluOp0: 0,AluSrc: 1, RegWr: 1,RegWr: 0,Jump : 0,Jal : 0
# opcope : 101011,RegDest: 0,SignExtend: 1,Brn: 0, Bne: 0, lui: 0, MemW: 1, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 0,AluSrc: 1, RegWr: 0,RegWr: 0,Jump : 0,Jal : 0
# opcope : 000000,RegDest: 0,SignExtend: 0,Brn: 0, Bne: 0, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 1, AluOp0: 0,AluSrc: 0, RegWr: 1,RegWr: 1,Jump : 0,Jal : 0
# opcope : 001111,RegDest: 1,SignExtend: 0,Brn: 0, Bne: 0, lui: 1, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 0,AluSrc: 0, RegWr: 1,RegWr: 0,Jump : 0,Jal : 0
# opcope : 001110,RegDest: 1,SignExtend: 0,Brn: 0, Bne: 0, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 0,AluSrc: 1, RegWr: 1,RegWr: 0,Jump : 0,Jal : 0
# opcope : 000010,RegDest: 0,SignExtend: 0,Brn: 0, Bne: 0, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 0,AluSrc: 0, RegWr: 0,RegWr: 0,Jump : 1,Jal : 0
# opcope : 000011,RegDest: 0,SignExtend: 0,Brn: 0, Bne: 0, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 0,AluSrc: 0, RegWr: 0,RegWr: 1,Jump : 1,Jal : 1
# opcope : 000100,RegDest: 0,SignExtend: 1,Brn: 1, Bne: 0, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 1,AluSrc: 0, RegWr: 0,RegWr: 0,Jump : 0,Jal : 0
# opcope : 000101,RegDest: 0,SignExtend: 1,Brn: 0, Bne: 1, lui: 0, MemW: 0, MemRead: 0, MentoReg :0,AluOp1: 0, AluOp0: 1,AluSrc: 0, RegWr: 0,RegWr: 0,Jump : 0,Jal : 0
```

13-)ALU Control

```
# ALU OP: 00 , Function Field: 100101, AluControl: 010
# ALU OP: 00 , Function Field: 111111, AluControl: 010
# ALU OP: 00 , Function Field: 000000, AluControl: 010
# ALU OP: 11 , Function Field: 100101, AluControl: 001
# ALU OP: 01 , Function Field: 100101, AluControl: 110
# ALU OP: 10 , Function Field: 100101, AluControl: 001
# ALU OP: 10 , Function Field: 100110, AluControl: 111
# ALU OP: 10 , Function Field: 100000, AluControl: 010
# ALU OP: 10 , Function Field: 100010, AluControl: 110
# ALU OP: 10 , Function Field: 100100, AluControl: 000
```

14-)RtypeJr

```
# JR: 0
#
# JR: 1
#
# JR: 0
#
```

15-)One Bit Comparator

```
# a: 0, b: 0 ,gt: 0,eq: 1,lt:0
# a: 1, b: 0 ,gt: 1,eq: 0,lt:0
# a: 0, b: 1 ,gt: 0,eq: 0,lt:1
# a: 1, b: 1 ,gt: 0,eq: 1,lt:0
```

16-)ThirtyTwo Bit Comparator

```
# gt 1, eq: 0 , lt: 0
# A: 01000000000000000000000000000000
# B: 00111111111111111111111111111111
#
# gt 0, eq: 0 , lt: 1
# A: 01000000000000000000000000000000
# B: 01111111111111111111111111111111
# |
# gt 0, eq: 0 , lt: 1
# A: 0111111100000000000000000110000010
# B: 0111111100000000000000000110000100
#
# gt 1, eq: 0 , lt: 0
# A: 0111111100000000000000000110000001
# B: 0111111100000000000000000110000000
#
```

17-)Jump Box

```
OUTput : 11111111111111111111111111111111
OUTput : 00000000000000000000000000000000
```

17-)One Bit Full Adder

```
# Input A: 0 ,InputB: 0 ,Carry In: 0 ,Result: 0, Cout:0
# Input A: 1 ,InputB: 0 ,Carry In: 0 ,Result: 1, Cout:0
# Input A: 0 ,InputB: 1 ,Carry In: 0 ,Result: 1, Cout:0
# Input A: 1 ,InputB: 1 ,Carry In: 0 ,Result: 0, Cout:1
# Input A: 0 ,InputB: 0 ,Carry In: 1 ,Result: 1, Cout:0
# Input A: 1 ,InputB: 0 ,Carry In: 1 ,Result: 0, Cout:1
# Input A: 0 ,InputB: 1 ,Carry In: 1 ,Result: 0, Cout:1
# Input A: 1 ,InputB: 1 ,Carry In: 1 ,Result: 1, Cout:1
```

18-)ThirtyTwo Bit Full Adder

```
# reg1: 00000000000000000000000000000000
# B: 11111111111111111111111111111111
# Result: 11111111111111111111111111111111
# reg1: 11111111111111111111111111111111
# B: 11111111111111111111111111111111
# Result: 11111111111111111111111111111110
# reg1: 01010101010101010101010101010101
# B: 10101010101010101010101010101010
# Result: 11111111111111111111111111111111
# reg1: 01111111111111111111111111111111
# B: 00000000000000000000000000000001
# Result: 10000000000000000000000000000000
```

18-)Program Counter

```
# clk =1, inpc=00000000000000000000000000000001, pc=00000000000000000000000000000001
# clk =0, inpc=00000000000000000000000000000001, pc=00000000000000000000000000000001
# clk =1, inpc=000000000000000000000000000011000001, pc=000000000000000000000000011000001
# clk =0, inpc=000000000000000000000000000011000001, pc=000000000000000000000000011000001
# clk =1, inpc=00000000000000000000000001111000001, pc=00000000000000000000000001111000001
# clk =0, inpc=00000000000000000000000001111000001, pc=00000000000000000000000001111000001
# clk =1, inpc=000000000000000000000000011111111, pc=000000000000000000000000011111111
# clk =0, inpc=000000000000000000000000011111111, pc=000000000000000000000000011111111
# clk =1, inpc=00000000000000000000000000000000, pc=00000000000000000000000000000000
```

19-)For Lui

Input Bits: 11111111111111 and Result: 111111111111110000000000000000
Input Bits: 0000000000000000 and Result: 000000000000000000000000000000
Input Bits: 1111000011110000 and Result: 111100001111000000000000000000

20-)Instruction Memory

Before Inst Memory

| | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | 000000000000000010001000000100000 |
| 2 | 0000000000000000000000000000011110 |
| 3 | 0000000000000000000000000111111110 |
| 4 | 11111111111111111111111111111111111 |
| 5 | 000000000000000000000000000000000 |
| 6 | 000000000000000000000000000000000 |
| 7 | 000000000000000000000000000000000 |
| 8 | 000000000000000000000000000000000 |
| 9 | 000000000000000000000000000000000 |
| 10 | 000000000000000000000000000000000 |
| 11 | 000000000000000000000000000000000 |
| 12 | 000000000000000000000000000000000 |
| 13 | 000000000000000000000000000000000 |
| 14 | 000000000000000000000000000000000 |

Test:

ReadAddress=00000000000000000000000000000001 instruction=000000000000000000000000011110
ReadAddress=00000000000000000000000000000010 instruction=000000000000000000000000011111110
ReadAddress=00000000000000000000000000000011 instruction=11111111111111111111111111111111

After:

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | 000000000000000010001000000100000 |
| 2 | 0000000000000000000000000000011110 |
| 3 | 000000000000000000000000011111110 |
| 4 | 111111111111111111111111111111111 |
| 5 | 000000000000000000000000000000000 |
| 6 | 000000000000000000000000000000000 |
| 7 | 000000000000000000000000000000000 |
| 8 | 000000000000000000000000000000000 |
| 9 | 000000000000000000000000000000000 |
| 10 | 000000000000000000000000000000000 |
| 11 | 000000000000000000000000000000000 |
| 12 | 000000000000000000000000000000000 |
| 13 | 000000000000000000000000000000000 |
| 14 | 000000000000000000000000000000000 |
| 15 | 000000000000000000000000000000000 |

21-)Data Memory

Before:

| | |
|----|----------------------------------|
| 1 | 00000000000000000000000000000000 |
| 2 | 00000000000000000000000000000000 |
| 3 | 00000000000000000000000000000000 |
| 4 | 00000000000000000000000000000000 |
| 5 | 00000000000000000000000000000000 |
| 6 | 00000000000000000000000000000000 |
| 7 | 00000000000000000000000000000000 |
| 8 | 00000000000000000000000000000000 |
| 9 | 00000000000000000000000000000000 |
| 10 | 00000000000000000000000000000000 |
| 11 | 00000000000000000000000000000000 |
| 12 | 00000000000000000000000000000000 |
| 13 | 00000000000000000000000000000000 |
| 14 | 00000000000000000000000000000000 |
| 15 | 00000000000000000000000000000000 |
| 16 | 00000000000000000000000000000000 |
| 17 | 00000000000000000000000000000000 |
| 18 | 00000000000000000000000000000000 |
| 19 | 00000000000000000000000000000000 |
| 20 | 00000000000000000000000000000000 |
| 21 | 00000000000000000000000000000000 |
| 22 | 00000000000000000000000000000000 |
| 23 | 00000000000000000000000000000000 |
| 24 | 00000000000000000000000000000000 |
| 25 | 00000000000000000000000000000000 |
| 26 | 00000000000000000000000000000000 |
| 27 | 00000000000000000000000000000000 |
| 28 | 00000000000000000000000000000000 |
| 29 | 00000000000000000000000000000000 |

Test:

```
# MemWrite: 1,MemRead: 0 ,address : 00000000000000010,ReadData : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
#
# MemWrite: 0,MemRead: 1 ,address : 00000000000000010,ReadData : 1111110111110111110111110111
#
# MemWrite: 1,MemRead: 0 ,address : 000000000000000100,ReadData : 1111110111110111110111110111
#
# MemWrite: 0,MemRead: 1 ,address : 000000000000000100,ReadData : 0000000000000000111111111111
#
```

After:

```
1 // memory data file (do not edit the following line - required for mem load use)
2 // instance=/DataMemory_testbench/test/memory
3 // format=bin addressradix=h dataradix=b version=1.0 wordsperline=1 noaddress
4 00000000000000000000000000000000
5 00000000000000000000000000000000
6 111111011111011111110111110111
7 00000000000000000000000000000000
8 000000000000000000111111111111
9 00000000000000000000000000000000
10 00000000000000000000000000000000
11 00000000000000000000000000000000
12 00000000000000000000000000000000
13 00000000000000000000000000000000
14 00000000000000000000000000000000
15 00000000000000000000000000000000
16 00000000000000000000000000000000
17 00000000000000000000000000000000
18 00000000000000000000000000000000
19 00000000000000000000000000000000
20 00000000000000000000000000000000
21 00000000000000000000000000000000
22 00000000000000000000000000000000
```

22-)Register File

Before:

[illegible]

Test:

[illegible]

After:

[illegible]

* Datapath'te ek olarak eklediğim componentler:

- 1) RTypeJR = Eğer Instruction Memory'den gelen Singül JR ise Program Counter'da ReadData1 yani rs content'ini seçmek için 1 singüli verir. Diğer durumlarda 0 olur.
- 2) Jump Box = Jump Edilmesi istenen instruction için PC'nin ilk 6 biti ile Jump instructionunun son 26 bitini birleştirir.
- 3) Comparator = ALU'dan çıkan sonucu 0 ile karşılaştırır. 32 bit'tir. 32 tane 1 bitlik comparator ile ürettim.
- 4) Selector = Comparator'dan gelen singül ve ALU src' singülünün değini input olarak 2 tane Select singülü verir. Eğer seçim instruction rtype değilse 0, rtype ise 0 ile karşılaştırılmasına göre singül verir.
- 5) 4x1 Mux = Selector'dan aldığı singülleri kullanarak Register'a yazılacak datayı seçer. RType değilse normal data, rtype ise 1, 2 veya 3'ü output verir.
- 6) 18 Bit Restrict = Memory 18 bit kabul ettiği için 32 bit'i 18 bit'e düşürür.
- 7) 16 to 32 forlvi = Lui instructionu için son 16 bit'i 0, ilk 16 bit'i ise aldığı input yapın 32 bit output verir.
- 8) ALU = Toplama, çıkarma, and, or, xor işlemlerini yapar.

9) Register : Register normalinden farklı olarak 2 tane yazmak için data alır,

Çünkü Rtype instructionlarda rs ve rd'ye yazma gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla

2 tane register adresi, 2 tane data, 2 tane reg write sinyali alır.

10) 32 bit Full Adder : 32 tane 1 bit Full Adder'den oluşur.

11) ALU Control = ALUop ve Function Field'den aldığı sinyallere göre ALU için işlem bitleri verir.