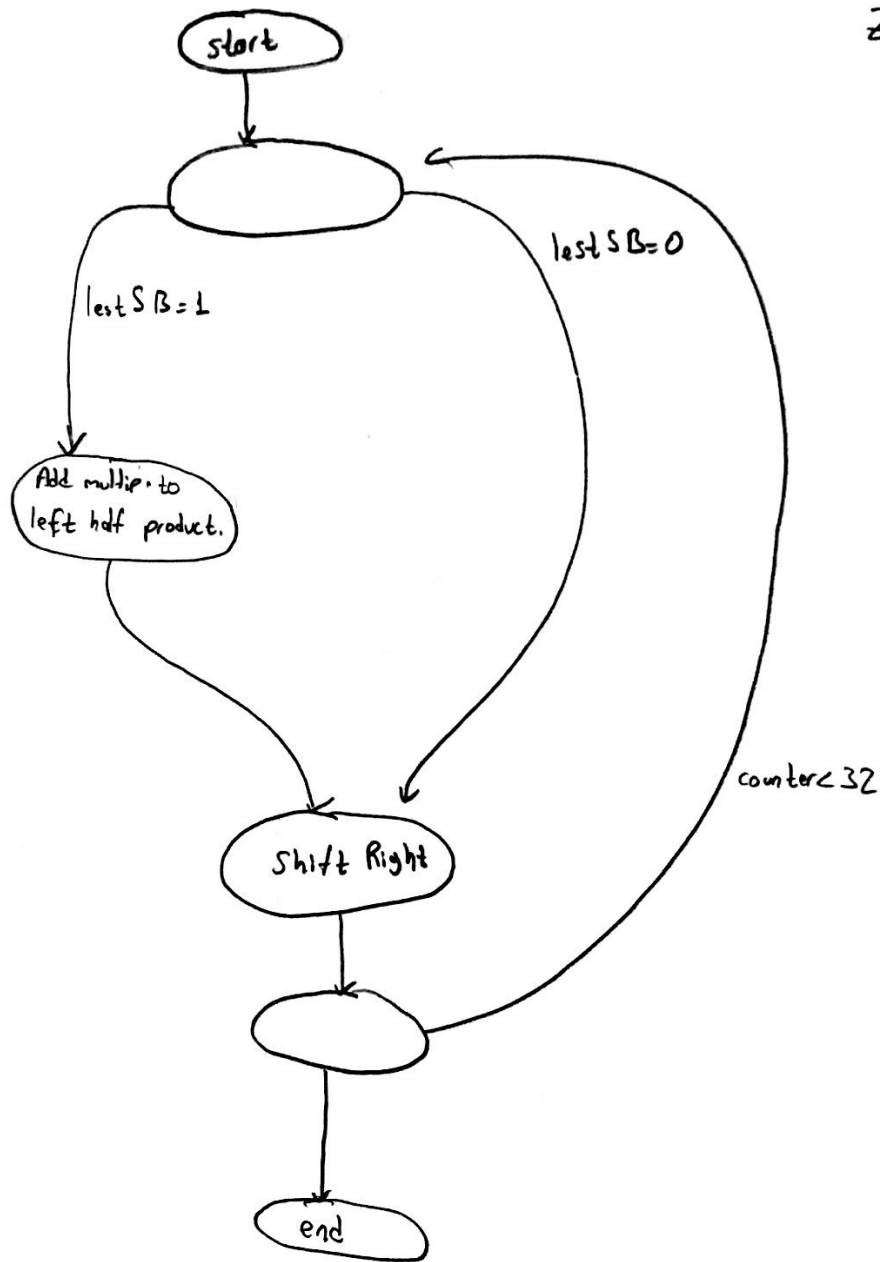



Code Flow Chart:

161044063
Zafer ALTAY



* Eğer elimizdeki sayının lsb'si 1 ise multiplicand'ı, product'ın ilk 32 bitine ekleyip tekrar product'ın ilk 32 bitine yazar. Ardından sonraki clock'ta sağa shift eder. Lsb 0 ise direkt sağa shift eder. 32 kere girer.

FSM

 

CU Input						CU Output		
S_2	S_1	S_0	go	lsb	ctr32	n_2	n_1	n_0
0	0	0	0	x	x	0	0	0
0	0	0	1	x	x	0	0	1
0	0	1	x	x	x	0	1	0
0	1	0	x	0	x	1	0	0
0	1	0	x	1	x	0	1	1
0	1	1	x	x	x	1	0	0
1	0	1	x	x	0	1	1	0
1	0	1	x	x	1	0	1	0
1	1	0	x	x	x	0	0	0

$$\begin{aligned}
 n_2 &= S_2' S_1 S_0' lsb' + S_2' S_1 S_0 + S_2 S_1' S_0' + S_2 S_1' S_0 ctr32' \\
 &\quad \underbrace{S_2' S_1 (S_0' lsb' + S_0)} \quad \underbrace{S_2 S_1' (S_0' + S_0 ctr32')} \\
 &= \underline{S_2' S_1 (lsb' + S_0) + S_2 S_1' (S_0' + ctr32')}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n_1 &= S_2' S_1' S_0 + S_2' S_1 S_0' lsb + S_2 S_1' S_0 ctr32 + S_2 S_1' S_0 ctr32' \\
 &\quad \underbrace{S_2' S_1' S_0} \quad \underbrace{S_2 S_1' S_0} \\
 &= \underline{S_1' S_0 + S_2' S_1 S_0' lsb}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 n_0 &= S_2' S_1' S_0' go + S_2' S_1 S_0' lsb + S_2 S_1' S_0' \\
 &= \underline{S_1' S_0' (S_2' go + S_2) + S_2' S_1 S_0' lsb}
 \end{aligned}$$

S_2	S_1	S_0	0 to Product	Load Ctr	Save Prod L	Save Prod R	MULTPLR	Shift to Reg	CNT
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1

$$0 \text{ to Product} = S_2' S_1' S_0$$

$$\text{Load Ctr} = S_2' S_1' S_0$$

$$\text{MULTPLR} = S_2' S_1' S_0$$

$$\text{CNT} = S_2 S_1' S_0'$$

$$\text{Shift to Reg} = S_2 S_1' S_0'$$

$$\text{Save Prod R} = S_2' S_1' S_0 + S_2 S_1' S_0' = S_1' (S_2' S_0 + S_2 S_0') = \underline{S_1' (S_2 \oplus S_0)}$$

$$\text{Save Prod L} = S_2' S_1' S_0 + S_2' S_1 S_0 + S_2 S_1' S_0'$$

$$\underline{S_2' S_0 + S_2 S_1' S_0'}$$

* Datapath içinde 2 tane 32 bit register kullandım. İsimleri register Left ve Register right olan bu registerler 64 bit product registeri temsil etmektedir.

→ Register left, ilk 32 biti temsil eder. Register left inputuna gelen 32 bitlik sayı 2 tane multiplexer ile kontrol edilerek geliyor.

→ İlk multiplexer inputun tamamen 0'lerden oluşan 32 bitlik input mu yoksa input'un product registerden gelen ilk 32 bitle multiplicandın toplamı mı olduğuna karar verir. Sadece program ilk çalıştığında 32 bitlik 0' inputunu seçer. Bu seçimi "0 to Product" inputuyla yapar. Bu input 0'oldukça multiplexer her zaman 32 bit adder'ın output'unu seçecektir.

→ İkinci multiplexer ise ilk multiplexer'in seçtiğini veya shifter'ın sonucunu seçerek product Register'in ilk 32 bitine yollar. Yani register Left'e yollar. Bu seçimi "shift to Reg" inputu ile yapar. 0 olursa ilk multiplexer'in seçimi 1 olursa shifter'ın sonucunu yazar,

→ Register Right için de yani son 32 bit için de input için 2 adet multiplexer kullandım.

→ İlk multiplexer, multiplier (programın ilk çalıştığı durum) ile register Right (ilk çalıştığı an hariç sürekli seçilecek durum) outputu arasında seçim yapar. Bunu "MULTPLR" inputuyla seçer.

→ İkinci multiplexer ise ilk multiplexer'in sonucu ile shifter'ın son 32 biti arasında seçim yapar. Bunu "shift to Reg" ile seçer (diğer multiplexer da olduğu gibi).

- Toplamak gerekirse, devre çalışmaya başlayınca ilk durum olarak product registerlerin ilk 32 bitine 0, son 32 bitine multiplier yazılır. Ardından ise durumu göre shifter sonucu veya ilk 32 bitin multiplicandla toplamı yazılır. (Bu işlem yapılırken son 32 bit tekrar eski sonucunu alır yani değişmez) Bu işlemlerin kontrolü control unit ile yapılır. Control Unit çizdiğim fsm diyagramına göre tasarlanmıştır.

- Datapath'da ki diğer elemandan 32 bit adder, 1 bit adderla oluşturduğum 32 tane elemanın birleşmesiyle oluşur. Sadece pozitif sayıları toplayacağımız için bir xor'unu almamıza gerek kalmadı. Multiplicand'ın productLeft ile toplanması sonucu elde edilen carryOut 32. bit 1 bitlik register'a kaydedilir. Çünkü eğer kaydedilmezse shift işleminin yapıldığı fsm adımına geçince, carry out shift edilerek sayının 32 bitlikle, multiplicand'ın toplamının carry'si olur. Bu yüzden register ile önceki işlemin carry sonucunu saklayıp bu sonucu ortadan kaldırdım.
- 64 bit shifter'ı kendim tasarladım çünkü her seferinde sadece 1 bit shift edeceğimiz için devrenin kendi shifter'ından çok daha hesaplı ve 64 bitlikle tasarladığın için de kullanımı çok daha kolay oldu.
- Datapath'da bir counter tutup her döngü de 1 artırıp 32 ile kıyasladım. 32'den küçük olduğunda verdiği output'a göre controlUnit'e yeni durumlar belirlettim.

Control Unit'in verdiği sinyalleri FSM diyagramına göre uyguladım. FSM'de ki case'ler toplam 3 bitle ifade edilebildiği için controlUnit'e 3 bit register kullandık.

